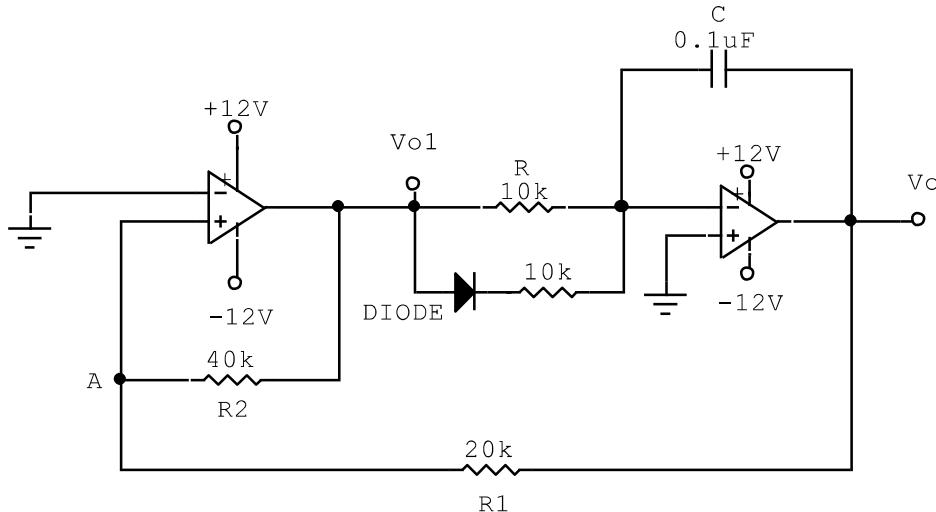


מחולל משולש ומרובע

שאלה 1

נתון מחולל גל ריבועי ומשולש המורכב ממעגל שמידט טריגר אינטגרטור (משווים ודיודה אידיאליים)



- شرط אופיין המעבר של מעגל השמידט.
- شرط את צורות הגלים בנקודות : V_{o1} , V_o
- חשב את תדר וה-Duty cycle של הגל בmouth V_o


תשובה

$$t_1=0.5\text{msec} \quad t_2=1\text{msec}$$

$$f=667\text{Hz} \quad \text{Duty Cycle}=0.33$$

שאלה 2

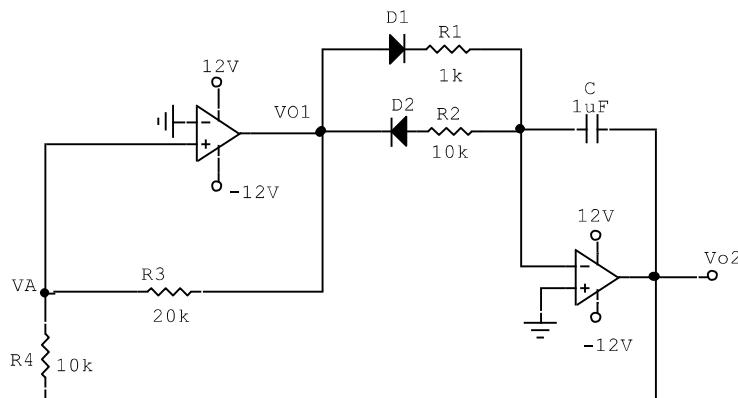המעגל באירור כולל מגברי שרת ודיודות אידיאליים




- חשב וشرط את עוקם החישל (היסטרוזיס) של מעגל השמידט.
- شرط בהתאם את המתחים V_{o1} , V_{o2} : V_{o1} , V_{o2} (ציין בגרף את ערכי הזמנים והמתחים).
- חשב את התדר וגורם המזהור (Duty Cycle) (mouth V_{o1}).

תשובה

$t_1=1\text{msec}$ $t_2=10\text{msec}$

$f=91\text{Hz}$ Duty Cycle=0.091

3 שאלה

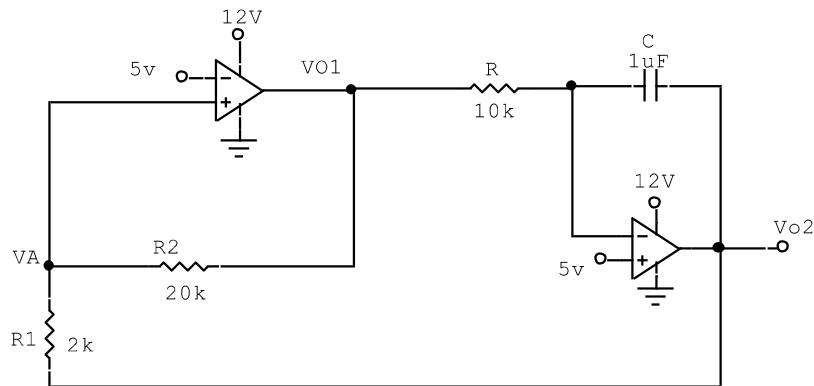

- א. חשב ושרטט את עקומת החישל (היסטרוזיס) של מעגל השמיידט.
- ב. שרטט בהתאם את המתחים V_{O1} , V_{O2} (ציין בגרף את ערכי הזמנים והמתדים).
- ג. חשב את התדר וגורם המחזoor (Duty Cycle) בМОצא V_{O1} .

תשובה

$t_1=1.7143\text{msec}$ $t_2=2.4\text{msec}$

$f=243\text{Hz}$ Duty Cycle=0.414